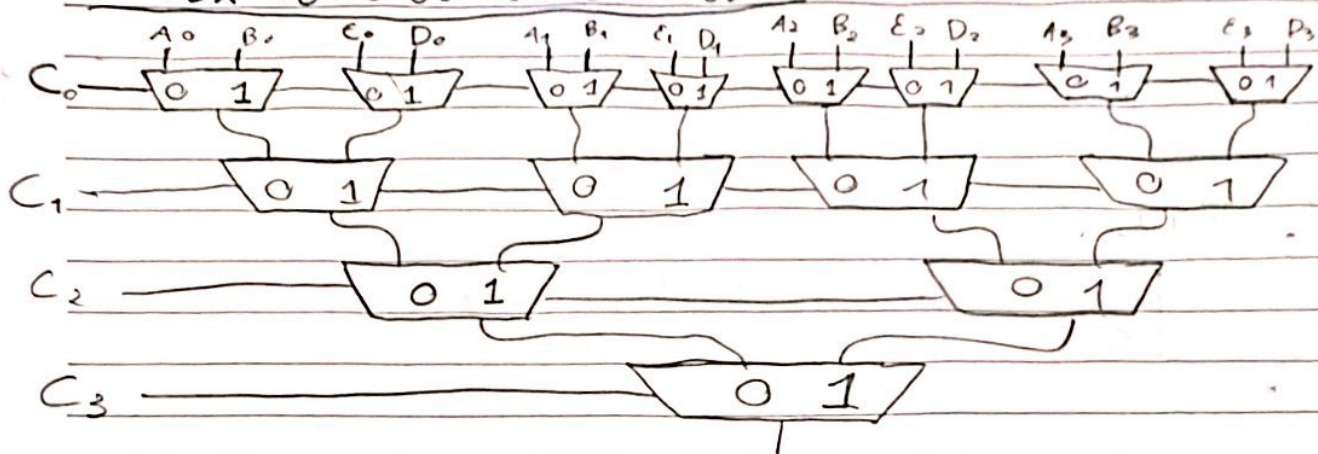


MUX com várias entradas



C_0, C_1, C_2, C_3 -> São os controles que irão selecionar qual saída desejada